

Práctica 7: circuitos combinacionales

1.- Puertas lógicas (8/10)

2.- Circuitos combinacionales(2/10)

1.- Puertas lógicas

Puntuación: 8/10.

Queremos representar puertas lógicas para construir circuitos combinacionales. Para no mezclar el concepto de entrada con las restricciones sobre booleanos en MiniZinc vamos a suponer que los valores booleanos de los circuitos son enteros en el rango 0..1.

Escribir el código de los siguientes predicados:

Se debe escribir un predicado por cada una de las operaciones. Todos los predicados se encontrarán en un fichero, por ejemplo "puertas.mzn":

```
% r es a AND b
predicate and(var 0..1:a, var 0..1: b, var 0..1: r) =

% r es a OR b
predicate or(var 0..1:a, var 0..1: b, var 0..1: r) =

% r es la negación de a
predicate neg(var 0..1:a, var 0..1: r) =
```

```

% r es 0
predicate cero(var 0..1: r) =

% r es 1
predicate uno(var 0..1: r) =

% r es a
predicate cable(var 0..1:a, var 0..1: r) =


% construir nor a partir de las anteriores
predicate nor(var 0..1:a, var 0..1: b, var 0..1: r) =

% construir nand a partir de las anteriores
predicate nand(var 0..1:a, var 0..1: b, var 0..1: r) =

....

```

 Escribir un programa en MiniZinc que utilizando estos predicados y las variables de decisión necesarias represente el siguiente circuito combinacional



La llamada `minizinc -a programa.mzn` debe mostrar la tabla de verdad del circuito

2.- Circuitos combinacionales

Ahora se trata de encontrar circuitos que cumplan una determinada tabla de verdad. Se trata de escribir un predicado *circuito* tal que reciba como entrada un array v de 2^m representando la tabla de verdad de un circuito con m posibles entradas , y un array de la forma:

array [1..n,1..4] of var int:t;

representando un circuito de n es el número de puertas y donde cada $t[i, _]$ representa una puerta del circuito, sabiendo que:

- $t[i,1]$ indica el tipo de puerta, siguiendo la siguiente tabla: 0->cero, 1->uno, 2->neg, , 3->cable, 4->and, 5->or, 6->nand, 7->nor
- $t[i,2]$ es la posición de la puerta cuya salida se toma la primera entrada, o 0 si no tiene sentido (caso de puertas tipo cero, uno)
- $t[i,3]$ es la posición de la puerta cuya salida se toma la segunda entrada, o 0 si no tiene sentido (caso de puertas tipo cero, uno, neg, cable)
- $t[i,4]$ representa la salida de la puerta.

Para que el circuito sea combinacional se debe asegurar que $t[i,2] < i$, $t[i,3] < i$.

Se debe cumplir que al hacer $t[1,1] = v_1, \dots, t[m,1] = v_m$, con $v_1 \dots v_m$ o bien 0 o bien 1, se cumpla que $t[n,4] = v[v_1, \dots, v_m]$

Puntuación: 2/10.



2016-2017 Rafael Caballero